

# Prácticas de Electrónica de Potencia

Angel Esteban Arroyo Ciau      David Alberto Huchim Sosa  
Wilberth Eduardo Lopez Gomez      Felipe Sánchez Soberanis

8 de diciembre de 2022

## Índice

<b>LED AC Rectificador</b>	<b>2</b>
<b>SCR</b>	<b>3</b>
<b>On Delay 120V</b>	<b>4</b>
<b>Enclavamiento Electromagnético</b>	<b>5</b>
<b>Arranque, Reversa y Paro con Motor Monofásico</b>	<b>6</b>
<b>Chopper</b>	<b>7</b>
<b>Arranque, Reversa y Paro con Motor de Lavadora</b>	<b>8</b>
<b>Dimmer con Triac</b>	<b>9</b>
<b>Dimmer Doble con SCR</b>	<b>10</b>
<b>Flyback</b>	<b>11</b>

## **LED AC Rectificador**

SCR

**On Delay 120V**

## **Enclavamiento Electromagnético**

## **Arranque, Reversa y Paro con Motor Monofásico**

## Chopper

## **Arranque, Reversa y Paro con Motor de Lavadora**



## Dimmer con Triac

## Dimmer Doble con SCR

## Flyback